# Analisi di un circuito RLC serie in regime sinusoidale

Davide Perniola

Laboratorio di Elettromagnetismo e Ottica 18 Luglio, 2022

1/12

#### Presentazione


Apparato sperimentale
 Circuito
 Acquisizione e analisi
 Svolgimento

Risultati Studio qualitativo Analisi dell'ampiezza Analisi della fase

3 Conclusioni

2/12

### Circuito

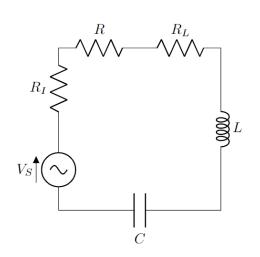

$$R_I = 50\Omega$$

$$\textit{R} = (330.0 \pm 0.3)\Omega$$

$$R_L = (34.5 \pm 0.1)\Omega$$

$$L = (10.3 \pm 0.1) mH$$

$$C = (45.5 \pm 0.4) nF$$

Davide Perniola RLC sinusoidale 18 Luglio, 2022 3/12

### Acquisizione e analisi



Scheda Elvis II

 Programma scritto in LabVIEW

 Dati elaborati con il softwere ROOT

### Svolgimento

$$R_{I}$$
 $R_{I}$ 
 $R_{I}$ 
 $R_{I}$ 
 $R_{I}$ 
 $R_{I}$ 
 $R_{I}$ 
 $R_{I}$ 
 $R_{I}$ 

$$V(t) = V_0 \cos wt$$

$$i(t) = rac{V_0}{\sqrt{R^2 + (wL - rac{1}{wC})^2}}\cos\left[wt + \left(\arctanrac{1 - w^2LC}{wRC}
ight)
ight]$$

$$R(w) = rac{1}{1+q^2(rac{w_0}{w} - rac{w}{w_0})} \quad q = rac{w_0 L}{R} = rac{1}{R} \sqrt{rac{L}{C}}$$

$$w_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Nel caso del nostro circuito


$$q \approx 1.5$$
  $f_0 = (7351 \pm 68) Hz$ 



Davide Perniola RLC sinusoidale 18 Luglio, 2022 5/12


### Studio qualitativo: 4000Hz

#### Tensione alla frequenza di 4000 Hz

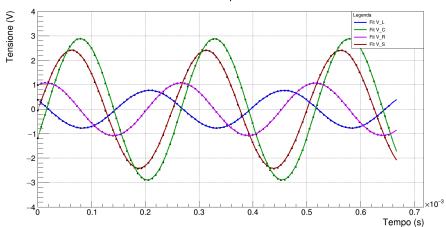


### Studio qualitativo: f<sub>0</sub>
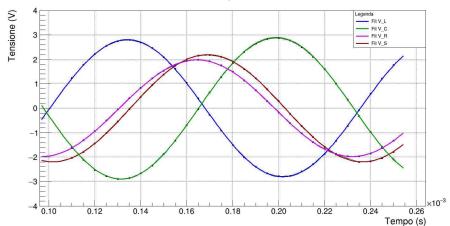
#### Tensione alla frequenza di risonanza





### Studio qualitativo: 10000Hz

#### Tensione alla frequenza di 10000 Hz

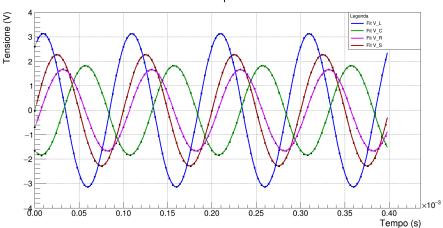

### Analisi dell'ampiezza

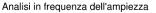

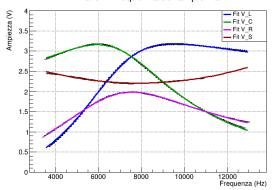

$$\textit{f}_0\textit{s} = (7562 \pm 5)\textit{Hz}$$


$$A_R(w) = rac{V_0 R}{\sqrt{R^2 + (wL - rac{1}{wC})^2}}$$

$$A_L(w) = rac{V_0 wL}{\sqrt{R^2 + (wL - rac{1}{wC})^2}}$$

$$A_{C}(w) = \frac{\frac{V_{0}}{wC}}{\sqrt{R^{2} + (wL - \frac{1}{wC})^{2}}}$$

Davide Perniola RLC sinusoidale 18 Luglio, 2022 9/12

### Analisi della fase

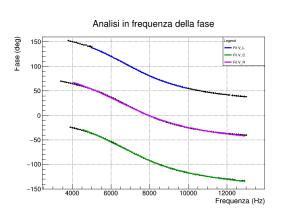

$$\Phi_R(w) = \arctan \frac{1 - w^2 LC}{wRC}$$

$$\Phi_L(w) = \arctan\left(\frac{1-w^2LC}{wRC}\right) + \frac{\pi}{2}$$

$$\Phi_{\it C}(\it w) = \arctan(rac{1-\it w^2LC}{\it wRC}) - rac{\pi}{2}$$

Davide Perniola RLC sinusoidale 18 Luglio, 2022 10/12

### Conclusioni: problematiche e possibili soluzioni

$$f_0 = (7351 \pm 68)Hz$$
  
 $f_0 s = (7562 \pm 5)Hz$ 

$$f_0 s = (7562 \pm 5) Hz$$

- Resistenza R confrontabile con  $R_i$  e  $R_i$
- Sottostima dell'incertezza di f<sub>0</sub>s
- Confronto con le altre possibili misure di f<sub>0</sub>s
- Errori sistematici



11/12

## The End