

Analisi di un circuito RLC serie in regime sinusoidale

Davide Perniola

Laboratorio di Elettromagnetismo e Ottica
18 Luglio, 2022

① Apparato sperimentale

Circuito

Acquisizione e analisi

Svolgimento


② Risultati

Studio qualitativo

Analisi dell'ampiezza

Analisi della fase

③ Conclusioni

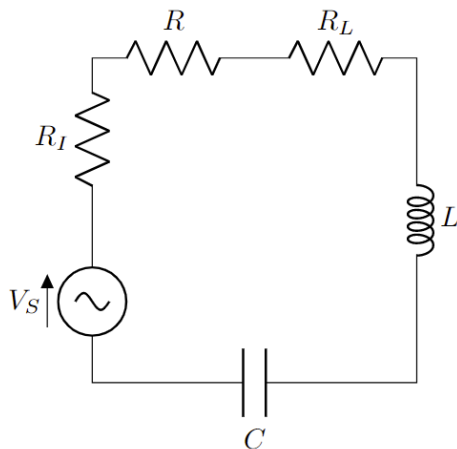

$$R_I = 50\Omega$$

$$R = (330.0 \pm 0.3)\Omega$$

$$R_L = (34.5 \pm 0.1)\Omega$$


$$L = (10.3 \pm 0.1)mH$$

$$C = (45.5 \pm 0.4)nF$$


- Scheda Elvis II

- Programma scritto in LabVIEW

- Dati elaborati con il software ROOT

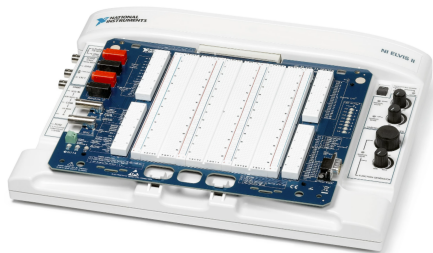

$$V(t) = V_0 \cos \omega t$$

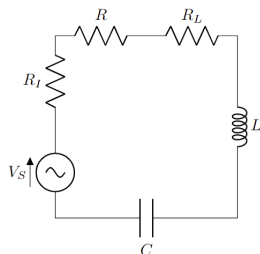

$$i(t) = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \cos [\omega t + (\arctan \frac{1 - \omega^2 LC}{\omega RC})]$$

$$R(\omega) = \frac{1}{1 + q^2 (\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0})} \quad q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$


$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Nel caso del nostro circuito

$$q \approx 1.5 \quad f_0 = (7351 \pm 68) \text{ Hz}$$


Studio qualitativo: 4000Hz

Tensione alla frequenza di 4000 Hz

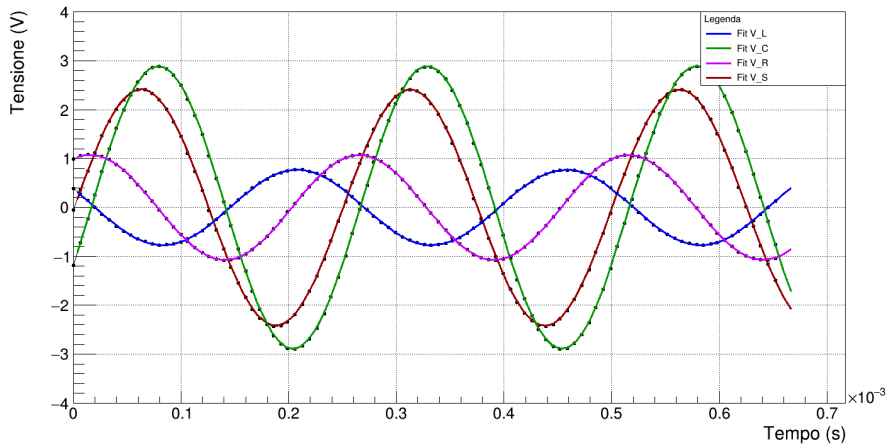


Studio qualitativo: f_0

Tensione alla frequenza di risonanza

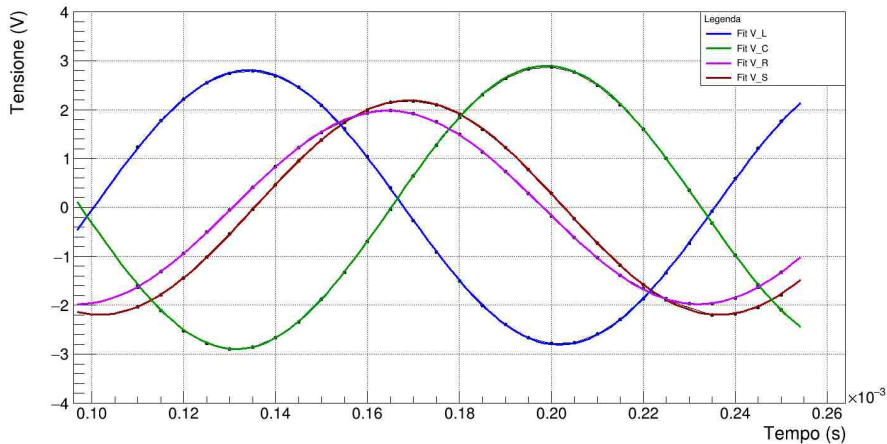


Studio qualitativo: 10000Hz

Tensione alla frequenza di 10000 Hz

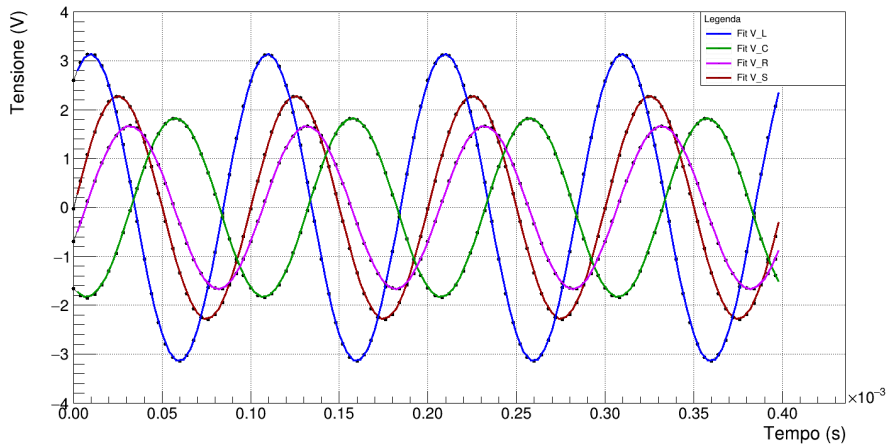

Analisi dell'ampiezza

Analisi in frequenza dell'ampiezza

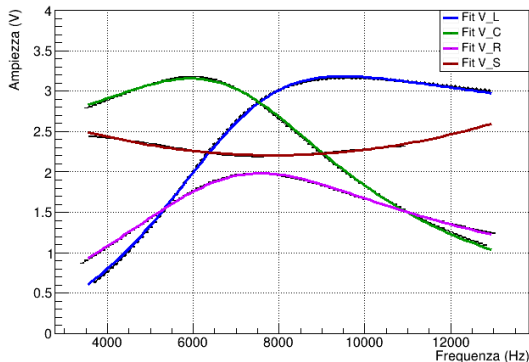

$$A_R(w) = \frac{V_0 R}{\sqrt{R^2 + (wL - \frac{1}{wC})^2}}$$


$$A_L(w) = \frac{V_0 wL}{\sqrt{R^2 + (wL - \frac{1}{wC})^2}}$$

$$A_C(w) = \frac{\frac{V_0}{wC}}{\sqrt{R^2 + (wL - \frac{1}{wC})^2}}$$

$$f_0s = (7562 \pm 5)Hz$$

Analisi della fase

Analisi in frequenza della fase

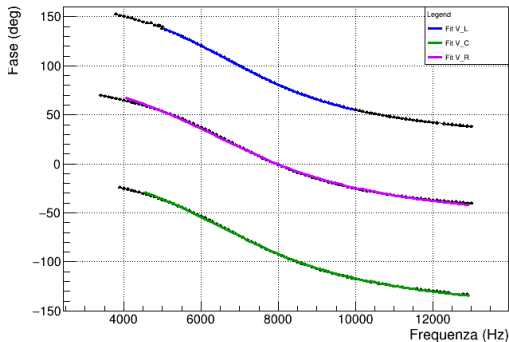

$$\Phi_R(w) = \arctan \frac{1-w^2LC}{wRC}$$

$$\Phi_L(w) = \arctan \left(\frac{1-w^2LC}{wRC} \right) + \frac{\pi}{2}$$

$$\Phi_C(w) = \arctan \left(\frac{1-w^2LC}{wRC} \right) - \frac{\pi}{2}$$

Conclusioni: problematiche e possibili soluzioni

Definition

A **prime number** is a number that has exactly two divisors.

Example

- 2 is prime (two divisors: 1 and 2).
- 3 is prime (two divisors: 1 and 3).
- 4 is not prime (**three** divisors: 1, 2, and 4).

You can also use the theorem, lemma, proof and corollary environments.

Heading

- 1 Statement
- 2 Explanation
- 3 Example

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer lectus nisl, ultricies in feugiat rutrum, porttitor sit amet augue. Aliquam ut tortor mauris. Sed volutpat ante purus, quis accumsan dolor.

The End

Questions? Comments?